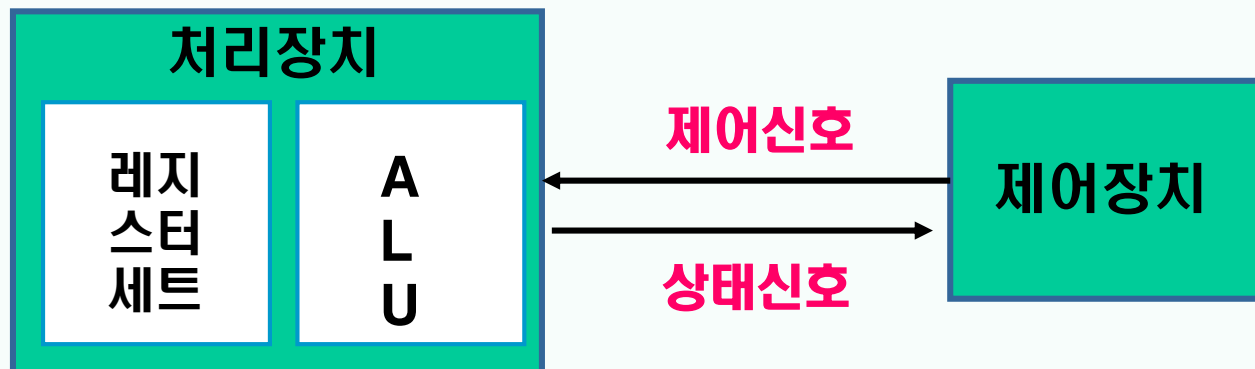


제4장 처리 장치



처리장치의 개요

- 중앙처리장치(CPU: Central Processing Unit)
 - 처리장치와 제어장치가 결합된 형태
- 처리장치(datapath) : 데이터를 처리하는 연산을 실행
- 제어장치(control unit) : 연산의 실행순서를 결정





처리장치의 구성

- 산술논리연산장치(ALU: Arithmetic and Logic Unit)와 레지스터들로 구성.
 - 산술논리연산장치: 산술, 논리, 비트연산 등의 연산을 수행
 - 레지스터: 연산에 사용되는 데이터나 연산의 결과를 저장
- 산술논리연산장치는 독립적으로 데이터를 처리하지 못하며, 반드시 레지스터들과 조합하여 데이터를 처리
→ 마이크로 연산

마이크로 연산



마이크로연산의 개요

- 레지스터에 저장되어 있는 데이터에 대해 이루어지는 기본적인 연산
 - 한 레지스터의 내용을 다른 레지스터로 옮기는 것
 - 두 레지스터의 내용을 합하는 것
 - 레지스터의 내용을 1만큼 증가시키는 것 등
- 처리장치의 동작원리를 이해하기 위해서는 마이크로연산을 이해해야 한다.



마이크로연산의 종류

- 레지스터 전송 마이크로연산
[register transfer micro-operation]
- 산술 마이크로연산
[arithmetic micro-operation]
- 논리 마이크로연산
[logic micro-operation]
- 쉬프트 마이크로연산
[shift micro-operation]



레지스터 표시

- 각각의 레지스터는 자신의 기능을 나타내는 대문자로 표시-니모닉 (박스로 표현)

R1

- AR(Address Register)
- PC(Program Counter)
- AC(ACcumulator)
- R1(1번째 Register)
- DR(Data Register)




레지스터 표시


❖ 레지스터의 표현




〈레지스터 R〉

 

〈8비트 레지스터의 개별 비트〉

 

〈16비트 레지스터의 순서 표시〉

 

〈16비트 레지스터의 분할〉



레지스터 전송 마이크로연산 기본 기호

기 호	의 미	사 용 예
영문자[숫자와 함께]	레지스터를 표시	$AR, R2, DR, IR$
괄호	레지스터의 일부분	$R2(1), R2(7:0), AR(L)$
화살표	자료의 이동 표시	$R1 \leftarrow R2$
섞표	동시에 실행되는 두개 이상의 마이크로연산을 구분	$R1 \leftarrow R2, R2 \leftarrow R1$
괄호	메모리에서의 어드레스	$DR \leftarrow M[AR]$



레지스터 전송 마이크로연산

- 한 레지스터에서 다른 레지스터로 2진 데이터를 전송하는 연산
- 레지스터 사이의 데이터 전송은 연산자 ' \leftarrow ' 로 표시

예) $R2 \leftarrow R1$


〈의미〉 레지스터 $R1$ 의 내용이 레지스터 $R2$ 로 전송

- 여기서 $R1$: 출발 레지스터(source register)
 $R2$: 도착 레지스터(destination register)



레지스터 전송 마이크로연산

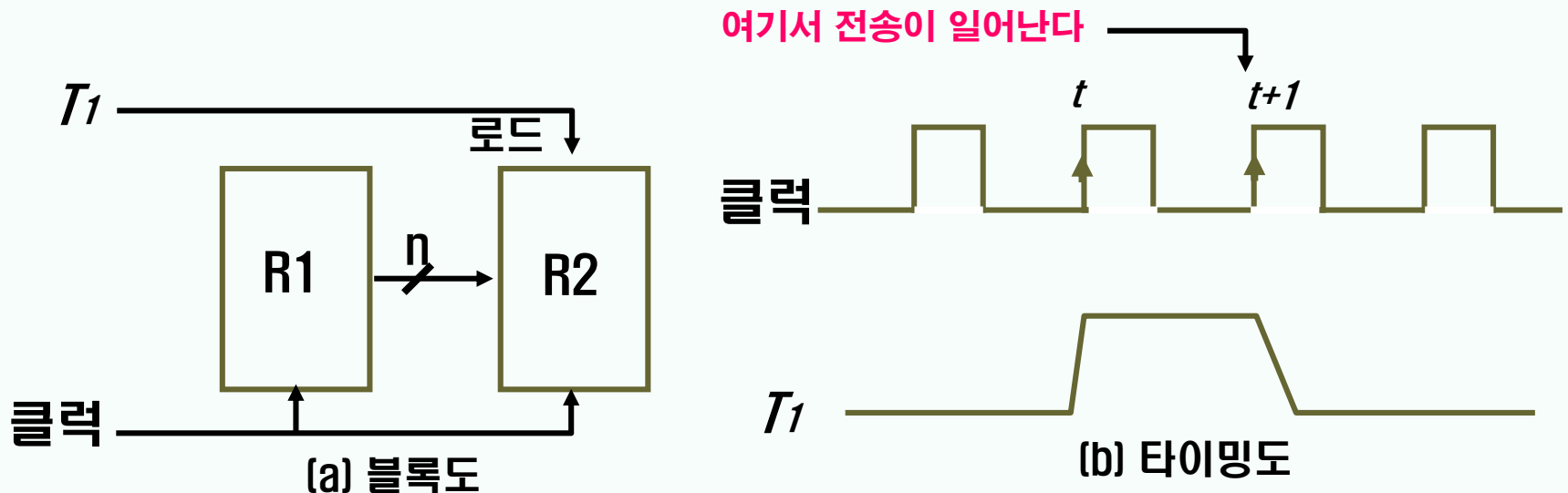- 하드웨어적인 측면에서의 레지스터 전송
- 레지스터 R1에서 R2로의 전송



〈 $T_1=1$ 인 상태에서 $R1$ 에서 $R2$ 로의 데이터 전송〉



레지스터 전송 마이크로연산

- 레지스터 전송문

- 앞의 그림을 조건문(conditional statement)으로 표현하면

$If(T_1=1) \text{ then } (R2 \leftarrow R1)$

- 레지스터 전송문으로 표현하면

$T_1 : R2 \leftarrow R1$



산술 마이크로연산

- 레지스터 내의 데이터에 대해서 실행되는 산술연산
- 기본적인 산술연산으로는 덧셈, 뺄셈, 1 증가, 1 감소 그리고 보수연산이 있다

기호 표시	의 미
$R0 \leftarrow R1 + R2$	$R1$ 과 $R2$ 의 합을 $R0$ 에 저장
$R2 \leftarrow \overline{R2}$	$R2$ 의 보수(1의 보수)를 $R2$ 에 저장
$R2 \leftarrow \overline{R2} + 1$	$R2$ 에 2의 보수를 계산 후 저장
$R0 \leftarrow R1 + \overline{R2} + 1$	$R1$ 에 $R2$ 의 2의 보수를 더한 후 $R0$ 에 저장
$R1 \leftarrow R1 + 1$	$R1$ 에 1 더함 [상승 카운트]
$R1 \leftarrow R1 - 1$	$R1$ 에 1 뺌 [하강 카운트]



논리 마이크로연산

- 레지스터 내의 데이터에 대한 비트를 조작하는 연산.
- 기본적인 논리연산으로는 AND, OR, XOR, NOT 연산이 있다.
- 레지스터에 저장되어 있는 비트의 데이터를 조작하는데 유용하다.

기 호	의 미
$R0 \leftarrow \overline{R1}$	비트별 논리적 NOT(1의 보수)
$R0 \leftarrow R1 \wedge R2$	비트별 논리적 AND(비트 클리어)
$R0 \leftarrow R1 \vee R2$	비트별 논리적 OR(비트 세트)
$R0 \leftarrow R1 \oplus R2$	비트별 논리적 XOR(비트별 보수)



논리 마이크로연산

- \vee 기호는 항상 OR임
- $+$ 기호는 가산 및 OR 성격을 가짐

• $T_1 + T_2: R0 \leftarrow R1 + \overline{R2} + 1, R3 \leftarrow R5 \vee \overline{R6}$

\downarrow \downarrow \downarrow

OR 덧셈 OR



쉬프트 마이크로연산

- 레지스터 내의 데이터를 쉬프트시키는 연산
- 데이터의 측면이동에 사용

유형	기호표시	8비트 데이터의 경우	
		출발지 R2	쉬프트 후: 목적지 R1
왼쪽 쉬프트	$R1 \leftarrow shl R2$	10011110	00111100
오른쪽 쉬프트	$R1 \leftarrow shr R2$	11100101	01110010

- 쉬프트 연산을 수행하더라도 $R2$ 의 값은 변하지 않는다.
- shr 이나 shl 에 대해서 입력 비트는 0으로 가정한다.
- 출력비트의 값은 버려진다.

처리장치의 구성요소




처리장치의 구성요소

- 여러 개의 레지스터(**레지스터 세트**)
- 산술논리연산장치(**ALU**)
- 내부 버스(**internal bus**)




처리장치의 구성요소

■ 처리장치의 내부 구성도(개념도)

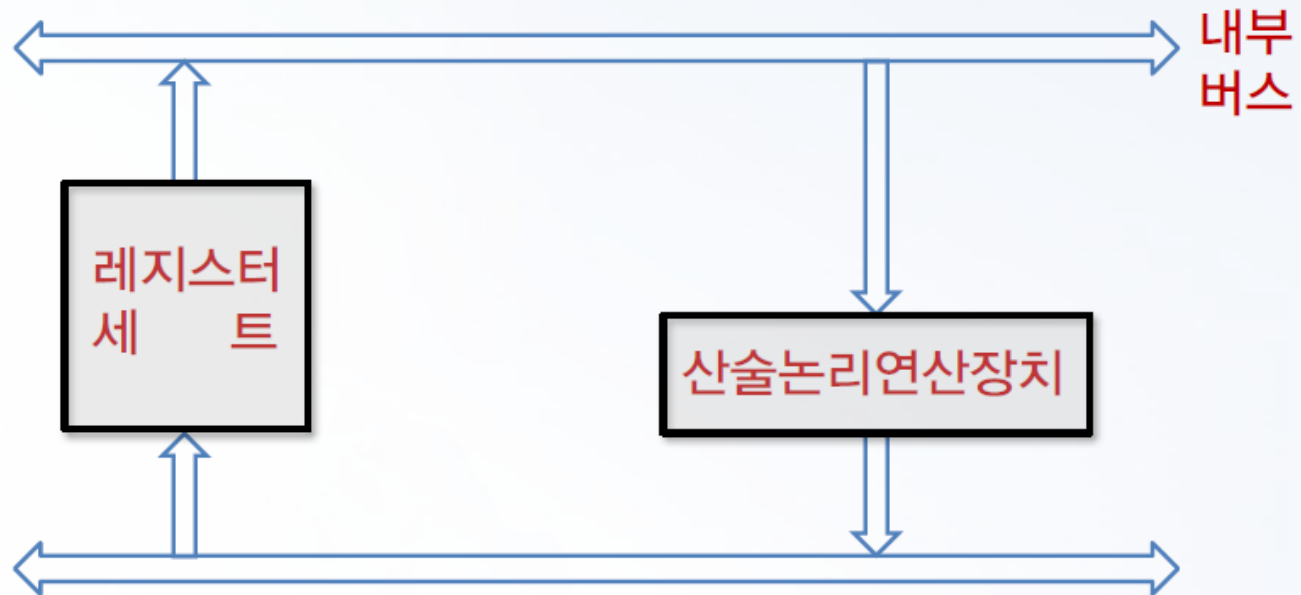



처리장치의 내부구성

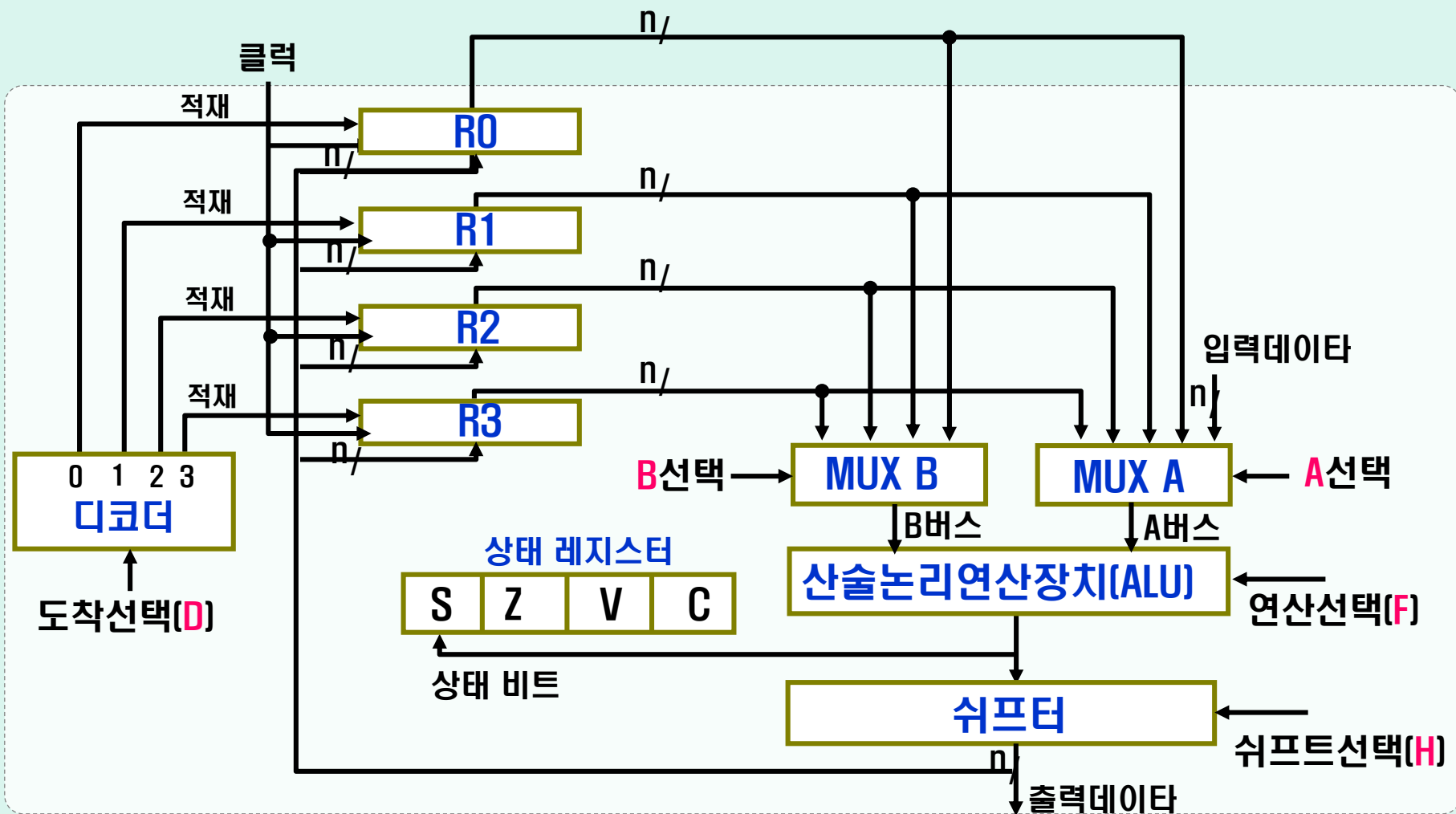



처리장치의 동작원리

- 마이크로연산의 수행과정을 통해 처리장치의 동작을 이해
- 마이크로연산의 수행과정
 - 1) 지정된 출발 레지스터의 내용이 ALU의 입력으로 전달
 - 2) ALU에서 그 연산을 실행
 - 3) 그 결과가 도착 레지스터에 전송



처리장치의 동작원리

- 처리장치의 동작은 구성요소들의 **선택신호**에 의해 제어됨

- **마이크로연산의 예 :** $R0 \leftarrow R1 + R2$


- ① **선택신호 A**는 R1의 내용을 **버스 A**로 **적재**하기 위한 것이다
- ② **선택신호 B**는 R2의 내용을 **버스 B**로 **적재**하기 위한 것이다
- ③ **선택신호 F**는 ALU에서 **산술연산 A+B**를 수행하기 위한 것이다
- ④ **선택신호 H**는 쉬프트에서 **쉬프트 연산**을 수행하기 위한 것이다
- ⑤ **선택신호 D**는 연산결과를 **R0**로 **적재**하기 위한 것이다

내부 버스



내부버스

 - 레지스터들 간의 데이터 전송을 위한 공통선로의 집합.
- 반대로 외부버스는 시스템버스로써 컴퓨터 시스템의 각 구성요소간의 통신
- 내부버스의 개념도






내부버스

- 내부버스를 구성하는 방법
 - ▶ 멀티플렉서와 디코더를 이용
 - 멀티플렉서는 출발 레지스터 선택
 - 디코더는 도착 레지스터를 선택




내부버스(네 레지스터의 버스시스템)

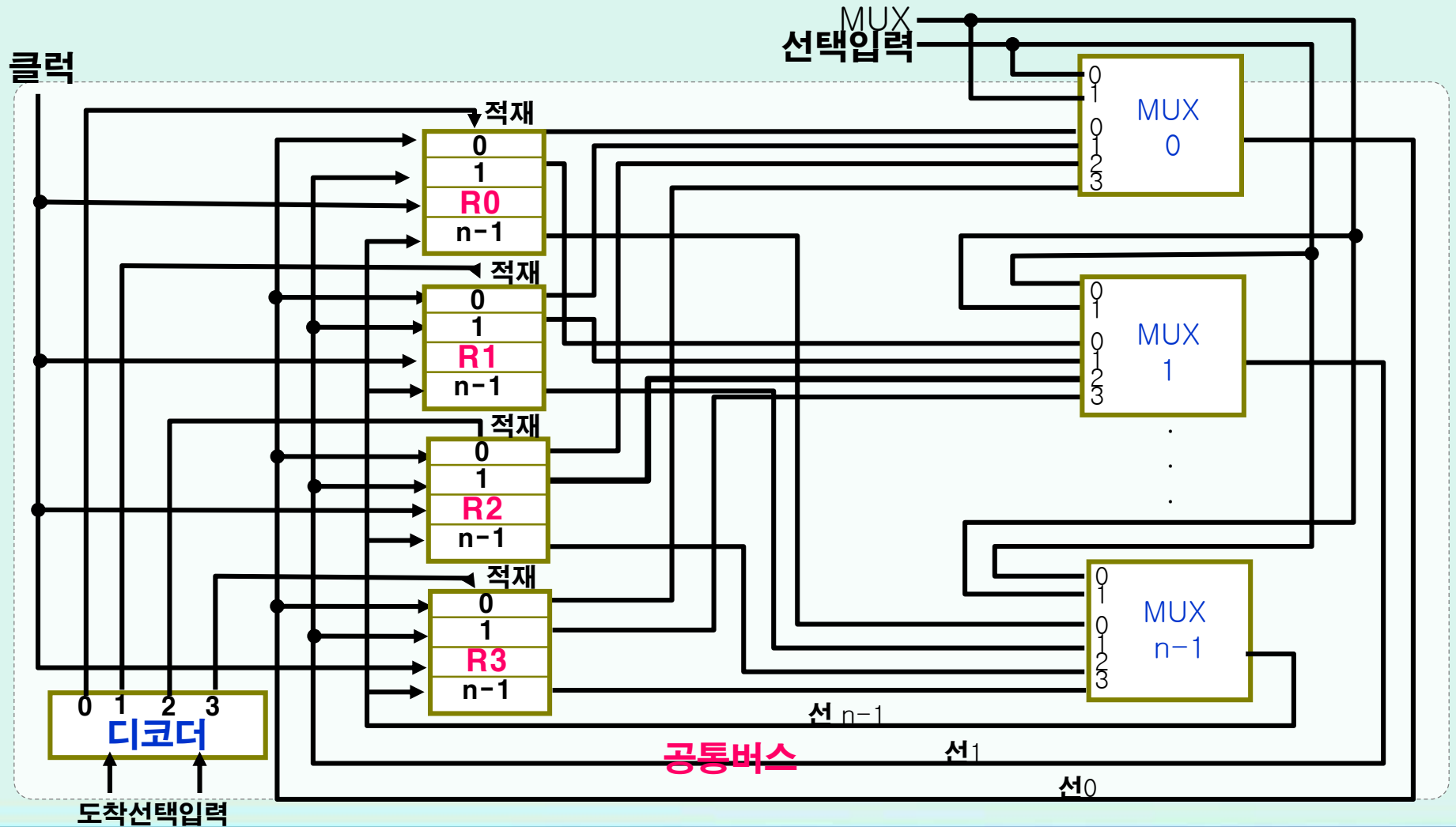



내부버스

● $R1 \leftarrow R0$

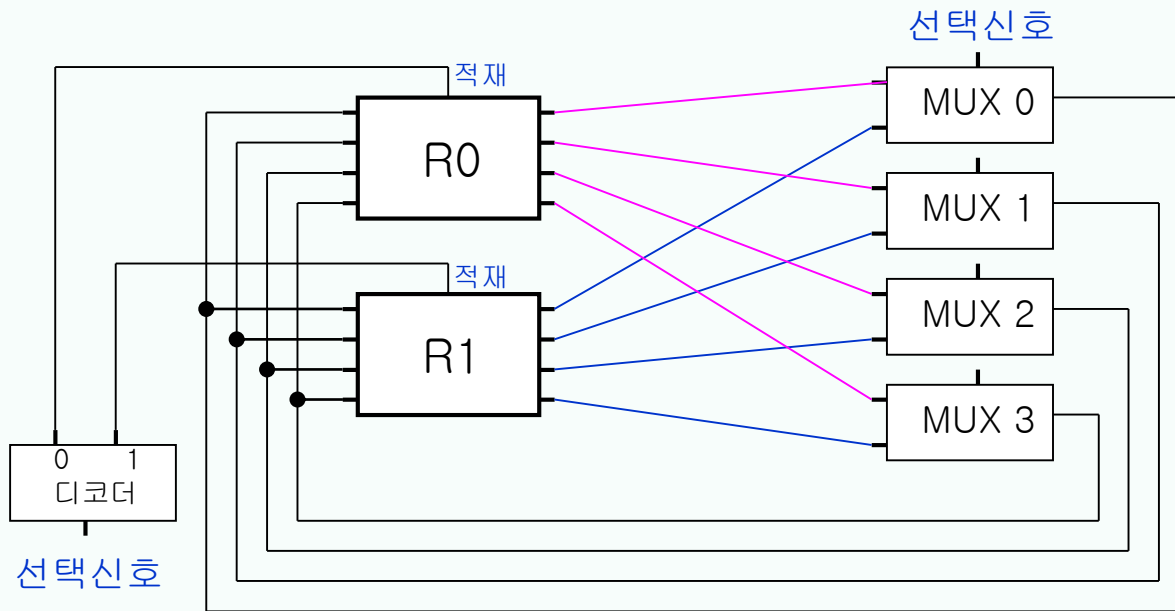


산술논리연산장치(ALU)



산술논리연산장치

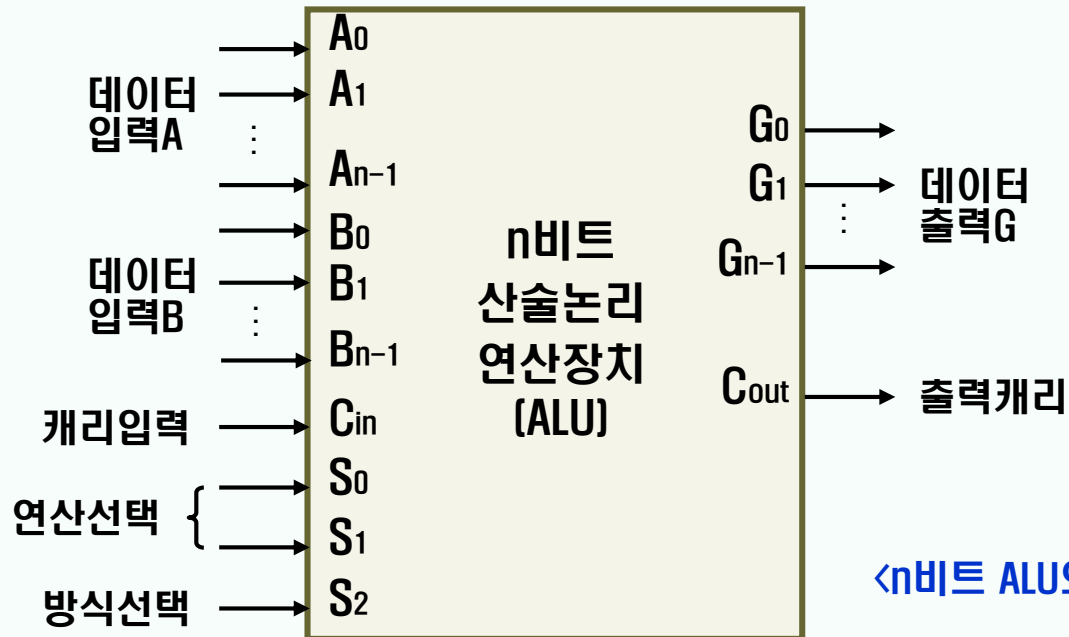- 산술연산과 논리연산을 실행하는 조합논리회로
- 산술연산회로와 논리연산회로의 결합




〈n비트 ALU의 블록도〉



산술논리연산장치

산술연산회로

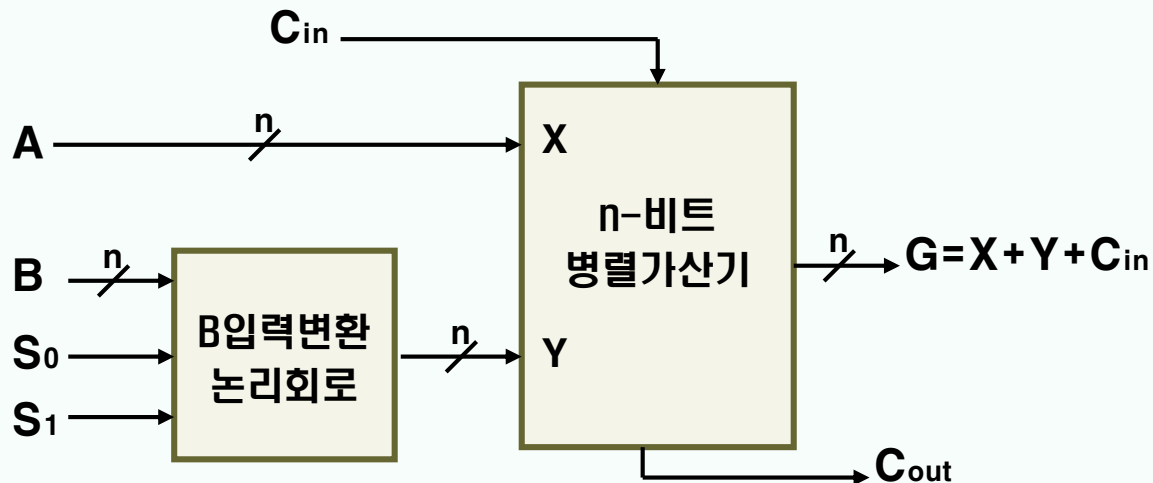
- ▶ 여러 개의 전가산기(FA)를 연속적으로 연결한 병렬가산기로 구성.
- ▶ 병렬가산기로 들어가는 제어입력 값을 선택하여 여러 가지 형태의 산술연산을 실행.
- ▶ 블록도





산술논리연산장치

산술연산회로

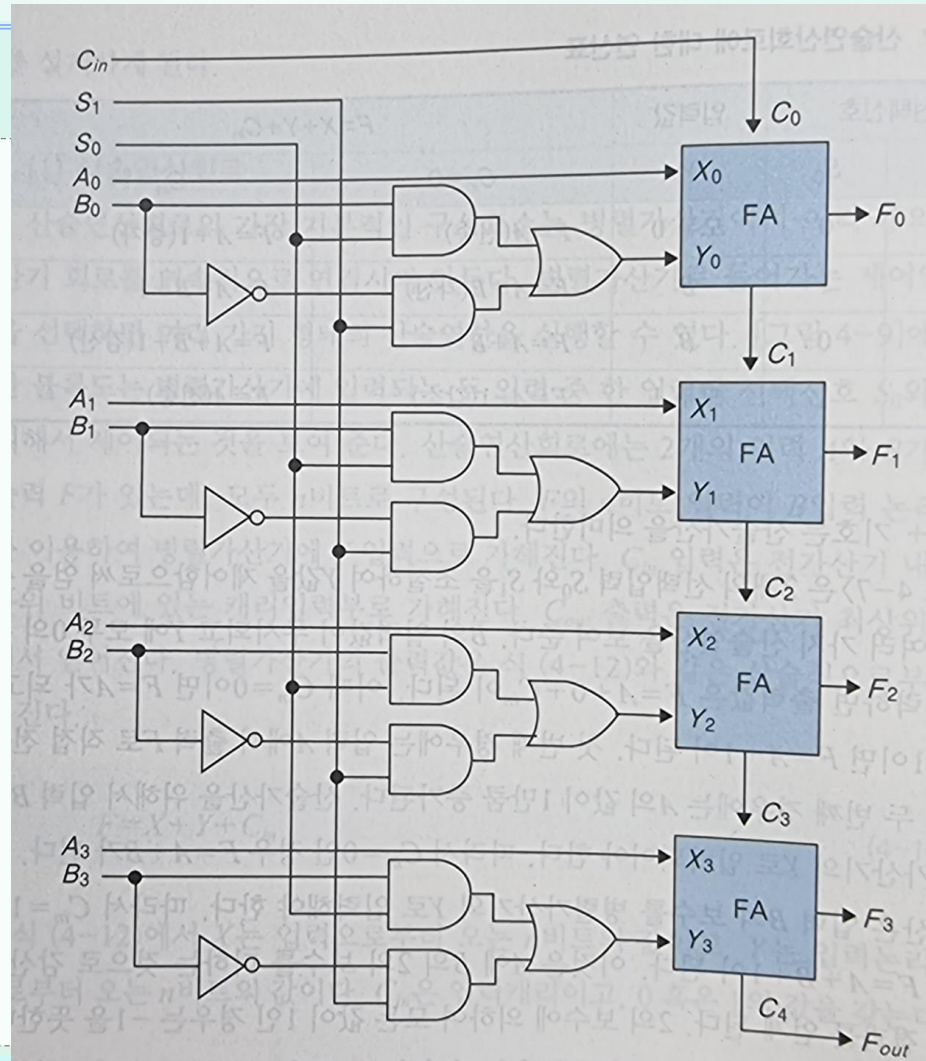



산술논리연산장치

산술연산의 종류


선택신호		입력값	$G = A + Y + C_{in}$	
S_1	S_0	Y	$C_{in} = 0$	$C_{in} = 1$
0	0	모두 0	$G = A$ (전송)	$G = A + 1$ (증가)
0	1	B	$G = A + B$ (가산)	$G = A + B + 1$
1	0	\overline{B}	$G = A + \overline{B}$	$G = A + \overline{B} + 1$ (감산)
1	1	모두 1	$G = A - 1$ (감소)	$G = A$ (전송)



산술논리연산장치

논리연산회로

 - ▶ 레지스터에 있는 각 비트를 독립된 2진 변수로 간주하여 비트별 연산을 실행.
- ▶ AND, OR, XOR, NOT연산 등이 있으며, 이를 이용하여 복잡한 연산을 유도.
- ▶ 논리연산회로와 함수표



S_0	S_1	출 력	연 산
0	0	$G = A \wedge B$	AND
0	1	$G = A \vee B$	OR
1	0	$G = A \oplus B$	XOR
1	1	$G = \bar{A}$	NOT


(b) 함수표



산술논리연산장치

산술논리 연산장치

- ▶ 산술연산장치와 논리연산장치를 결합
- ▶ 한 단계의 ALU 구성도

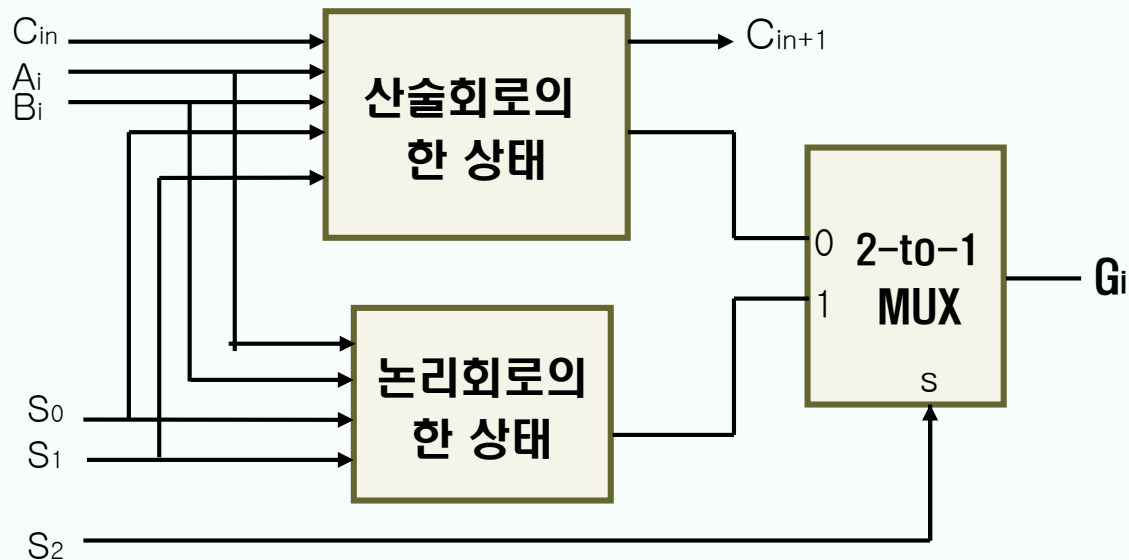




산술논리연산장치

8비트 데이터의 경우				연 산	기 능
S ₂	S ₁	S ₀	C _{in}		
0	0	0	0	$G = A$	A의 전송
0	0	0	1	$G = A + 1$	A에 1 더하기
0	0	1	0	$G = A + B$	덧셈
0	0	1	1	$G = A + B + 1$	캐리값 1과 더하기
0	1	0	0	$G = A + \bar{B}$	A에 B의 1의 보수 더하기
0	1	0	1	$G = A + \bar{B} + 1$	뺄셈
0	1	1	0	$G = A - 1$	A에서 1 빼기
0	1	1	1	$G = A$	A의 전송
1	0	0	X	$G = A \wedge B$	AND
1	0	1	X	$G = A \vee B$	OR
1	1	0	X	$G = A \oplus B$	XOR
1	1	1	X	$G = \bar{A}$	A의 보수



상태 레지스터(flag register)

 
- ▶ ALU에서 산술연산이 수행된 후 연산결과에 의해 나타나는 상태 값을 저장.
- ▶ 상태 레지스터들은 **C**(carry bit), **S**(sign bit), **Z**(zero bit), **V**(overflow bit)로 구성.





쉬프터(shifter)

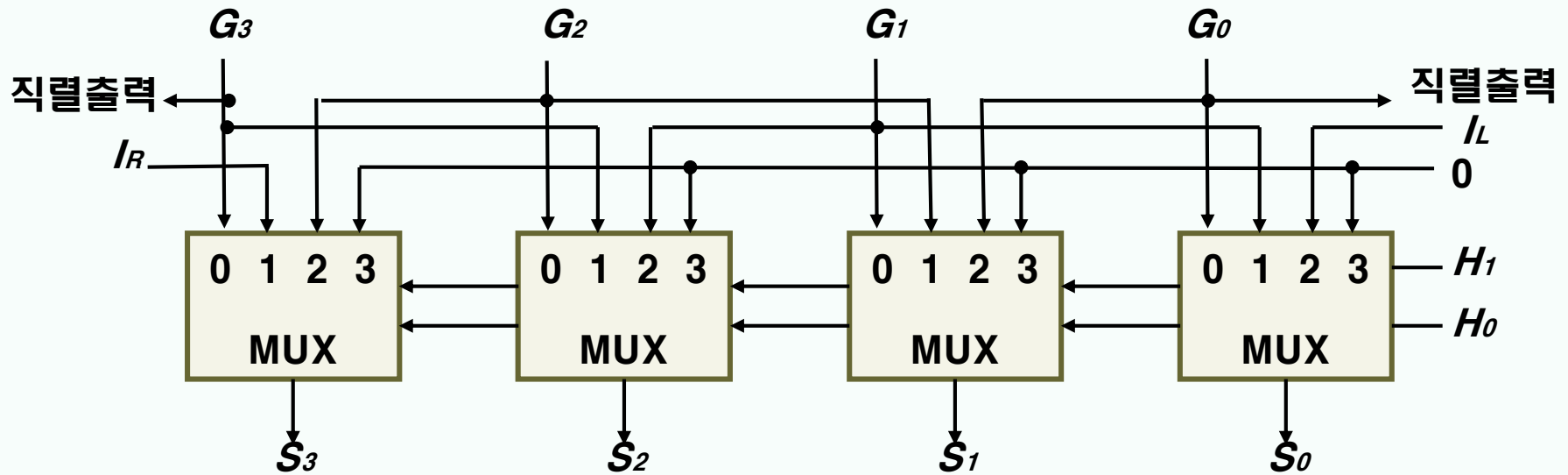- ▶ 입력데이터의 모든 비트들을 각각 서로 이웃한 비트로 자리를 옮기는 쉬프트연산을 수행





쉬프터(shifter)

• 쉬프트 연산

H ₁	H ₀	연 산	기 능
0	0	$S \leftarrow G$	쉬프트 없이 전송
0	1	$S \leftarrow shr\ G$	우측 쉬프트하여 전송
1	0	$S \leftarrow shl\ G$	좌측 쉬프트하여 전송
1	1	$S \leftarrow 0$	모든 출력비트에 0을 전송

제어단어



제어단어

- 제어단어(control word)

: 제어변수[선택신호]들의 묶음

- ▶ 선택신호

- 처리장치내에서 수행되는 마이크로연산을 선택하는 변수
- 처리장치의 버스, ALU, 쉬프트, 도착 레지스터 등을 제어
- 선택신호 즉, 제어변수가 특정한 마이크로연산을 선택
- 이러한 제어변수들의 묶음을 제어단어(control word)라고 한다.



제어단어


● 처리장치의 예

- ▶ 레지스터 세트 : 7개의 레지스터(R1 ~ R7)
- ▶ 산술논리연산장치 : 12가지 연산
- ▶ 쉬프터 : 6가지 연산



제어단어

처리장치의 구조

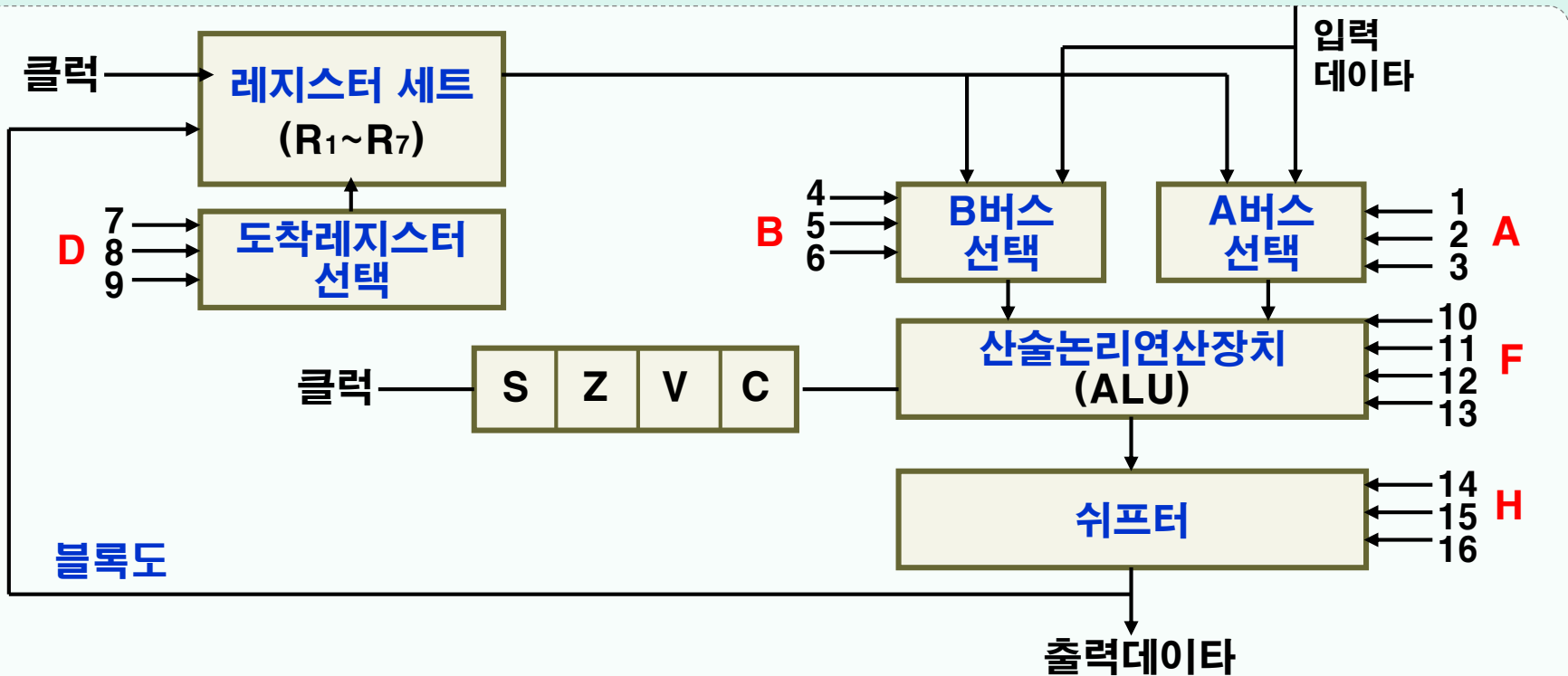



제어단어

● 제어단어의 내역

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A			B			D			F			H			

[제어단어의 각 필드]



제어단어

● 제어단어의 필드

A 필드 : ALU로 입력되는 A 버스 선택(3 비트)

B 필드 : ALU로 입력되는 B 버스 선택(3 비트)

F 필드 : ALU의 연산 선택(4 비트)

H 필드 : 쉬프트의 연산 선택(3 비트)

D 필드 : 도착 레지스터 선택(3 비트)



제어단어

제어단어의 내역표

2진코드	A	B	D	F		H
				$C_{in}=0$	$C_{in}=1$	
000	외부입력	외부입력	없음	$F=A$	$F=A+1$	쉬프트 없음
001	R1	R1	R1	$F=A+B$	$F=A+B+1$	SHR
010	R2	R2	R2	$F=A+\bar{B}$	$F=A-B$	SHL
011	R3	R3	R3	$F=A-1$	$F=A$	bus=0
100	R4	R4	R4	$F=A \wedge B$	-	-
101	R5	R5	R5	$F=A \vee B$	-	ROR
110	R6	R6	R6	$F=A \oplus B$	-	ROL
111	R7	R7	R7	$F=\bar{A}$	-	-



제어단어

● 작성 예

$$R1 \leftarrow R2 - R3$$

- ① **A 필드** : ALU의 A 버스 입력으로 R2의 내용을 보낸다.
- ② **B 필드** : ALU의 B 버스 입력으로 R3의 내용을 보낸다.
- ③ **D 필드** : 연산 결과를 도착 레지스터 R1으로 보낸다.
- ④ **F 필드** : ALU에서 감산 연산($F=A-B$)을 수행한다.
- ⑤ **H 필드** : 쉬프트에서 연산을 수행하지 않는다.(쉬프트 없음)



제어단어

- 작성 방법 ($R1 \leftarrow R2 - R3$)

2진코드	A	B	D	F		H
				$C_{in}=0$	$C_{in}=1$	
000	외부입력	외부입력	없음	$F=A$	$F=A+1$	쉬프트 없음
001	$R1$	$R1$	$R1$	$F=A+B$	$F=A+B+1$	SHR
010	$R2$	$R2$	$R2$	$F=A+\bar{B}$	$F=A-B$	SHL
011	$R3$	$R3$	$R3$	$F=A-1$	$F=A$	bus=0
100	$R4$	$R4$	$R4$	$F=A \wedge B$	-	-
101	$R5$	$R5$	$R5$	$F=A \vee B$	-	ROR
110	$R6$	$R6$	$R6$	$F=A \oplus B$	-	ROL
111	$R7$	$R7$	$R7$	$F=\bar{A}$	-	-



제어단어

● 작성 결과

필드	A	B	D	F	H
기호	$R2$	$R3$	$R1$	$F=A-B$	쉬프트없음
2진코드	010	011	001	0101	000



제어단어

- 여러 가지 마이크로 연산에 대한 제어단어의 예

마이크로연산	기 호 표 시					2진 제어단어				
	A	B	D	F	H	A	B	D	F	H
$R1 \leftarrow R2 - R3$	R2	R3	R1	$F = A - B$	쉬프트없음	010	011	001	0101	000
$R4 \leftarrow shr(R5 + R6)$	R5	R6	R4	$F = A + B$	SHR	101	110	100	0010	001
$R7 \leftarrow R7 + 1$	R7	-	R7	$F = A + 1$	쉬프트없음	111	000	111	0001	000
$R1 \leftarrow R2$	R2	-	R1	$F = A$	쉬프트없음	010	000	001	0000	000
$Output \leftarrow R3$	R3	-	NONE	$F = A$	쉬프트없음	011	000	000	0000	000
$R4 \leftarrow rol R4$	R4	-	R4	$F = A$	ROL	100	000	100	0000	110
$R5 \leftarrow 0$	-	-	R5	-	bus=0	000	000	101	0000	011



제어단어

- **제어단어 생성을 위한 효과적인 방법**
 - ▶ **작성된 제어단어를 기억장치에 저장하고, 기억장치의 출력을 처리장치의 각 구성요소의 선택신호로 연결.**
 - ▶ **이렇게 하면 기억장치로부터 연속적인 제어단어를 읽음으로써 처리장치에서의 마이크로 연산이 정해진 순서대로, 연속적으로 수행된다.**